

$$V_{out} = (V_p - V_{Din}) - \frac{V_p - V_{Din}}{R_L C_1} \cdot t$$

$$\text{Ripple} = \frac{V_p - V_{in}}{R_L} \cdot \frac{t}{C}$$

$(T_2 - T_1)$
 $\rightarrow T = t_{in} - \Delta t$

$$\rightarrow V_R = \frac{V_p - V_{Din}}{R_L} \cdot \frac{t_{in} - \Delta t}{C}$$

so Δt is ripple

$$\rightarrow V_R = \frac{V_p - V_{Din}}{R_L} \cdot \frac{t_{in}}{C}$$

$$V_R = \frac{V_p - V_{Din}}{R_L \cdot C} \times \frac{1}{f_{in}}$$

$t_{in} = \frac{1}{f_{in}}$


Peak to Peak

P.P = $y - v$

$\Leftarrow \frac{60\text{Hz}}{\downarrow \text{التردد}} / 110 \downarrow \text{الجهد}$

$$V_R = \frac{V_p - V_{Din}}{R_L \cdot C_1 \cdot f_{in}}$$
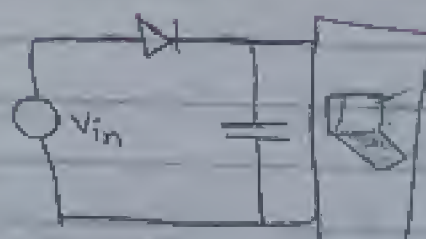
$$V_R = \frac{4.5 - 0.8}{0.1 \cdot 436 \cdot C_1 \cdot 60}$$




$$\Delta R \approx 1 \text{ V}$$

$$V_{Din} = 0.8$$

Peak Diode Current:

$$\Rightarrow V_p - V_{D0} \quad \leftarrow \text{افتراقه للتيار}$$
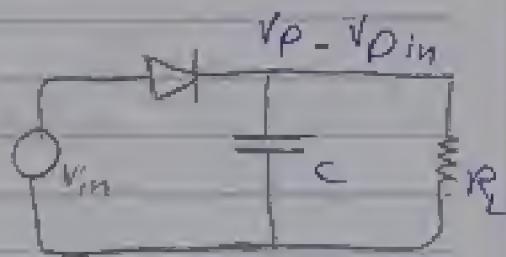
$$\Rightarrow \text{at } V_p \gg V_{D0}$$



$$\Rightarrow V_{in}(t_i) = V_p - V_{D0}$$

$$V_p = V_{in} \sin(\omega t_i) \quad \leftarrow \text{قيمة صرورة أكبر تيار}$$

$$\Rightarrow V_{in}(t_i) = V_p \sin \omega t_i$$

$$\Rightarrow \sin \omega_{in} t_i = \frac{V_p - V_{R}}{V_p} = \left(1 - \frac{V_R}{V_p}\right)$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{in}(t)$$

$$\Rightarrow V_{in}(t_i) \approx V_{out} = V_p \sin(\omega_{in} t_i)$$

$$\Rightarrow I_p = I_C + I_{R_L} = \frac{V_p}{R_L}$$

$$I_{D_i} = \left(C \frac{dv}{dt}\right) + \frac{V_p}{R_L}$$

$$\therefore I_p = C_1 \omega_{in} V_p \cos \omega_{in} T + \frac{V_p}{R_L}$$

$$\therefore \cos \theta = (1 - \sin^2 \theta)^{1/2}$$

$$\cos \omega_{in} T_i = \sqrt{1 - \left(\frac{V_R}{V_p}\right)^2}$$

$$\therefore I_p = C_1 w_{in} v_p \sqrt{1 - \left(1 - \frac{v_R}{v_p}\right)^2} + \frac{v_R}{R_L}$$

$$I_p = C_1 w_{in} v_p \sqrt{\frac{2v_R}{v_p} - \frac{v_R^2}{R_L^2}} + \frac{v_R}{R_L}$$

\swarrow
~~exp and = 0~~




$$I_p = C_1 w_{in} v_p \sqrt{\frac{2v_R}{v_p}} + \frac{v_R}{R_L}$$

$$I_p = \frac{V_p}{R_L} \left(R_L \omega_{in} \sqrt{\frac{2V_R}{V_p} + 1} \right)$$


I_p R_L ω_{in}

* Full wave Rectifier

(Bridge Rectifier)

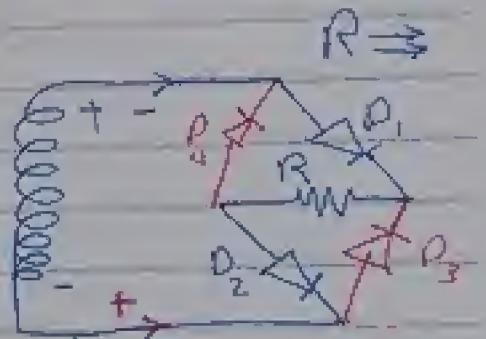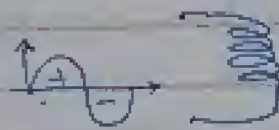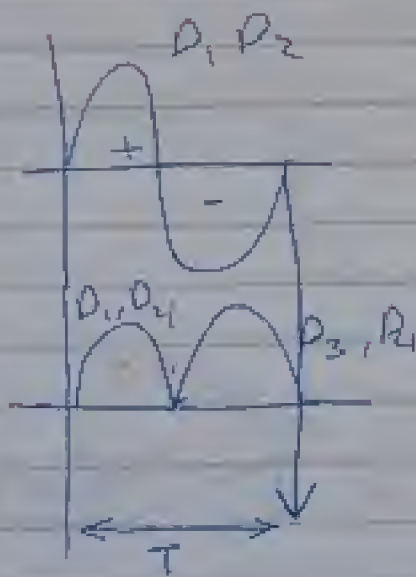


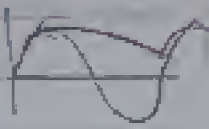at $\frac{1}{2}$ wave $\rightarrow V_R = \frac{V_p - 2V_{Din}}{R_L C f_{in}}$



at $\frac{1}{2}$ wave V_R \leftarrow

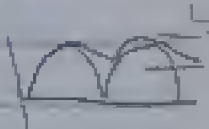
at Full wave $\rightarrow V_R = \frac{1}{2} \frac{V_p - 2V_{Din}}{R_L C f_{in}}$



\rightarrow at half wave \rightarrow $2V_p$

at Full wave \rightarrow V_p

at $\frac{1}{2}$ wave \rightarrow V_p

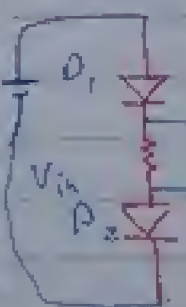


$$V_{in} = V_o + V_{D1} + V_{D2} = V_o + 2V_D$$


$$V_o = V_{in} - 2V_D$$

Reverse


Forward

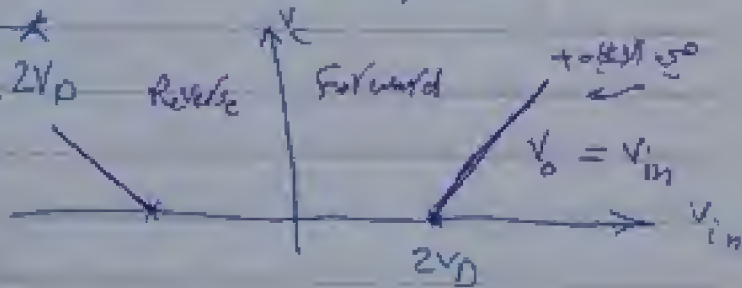


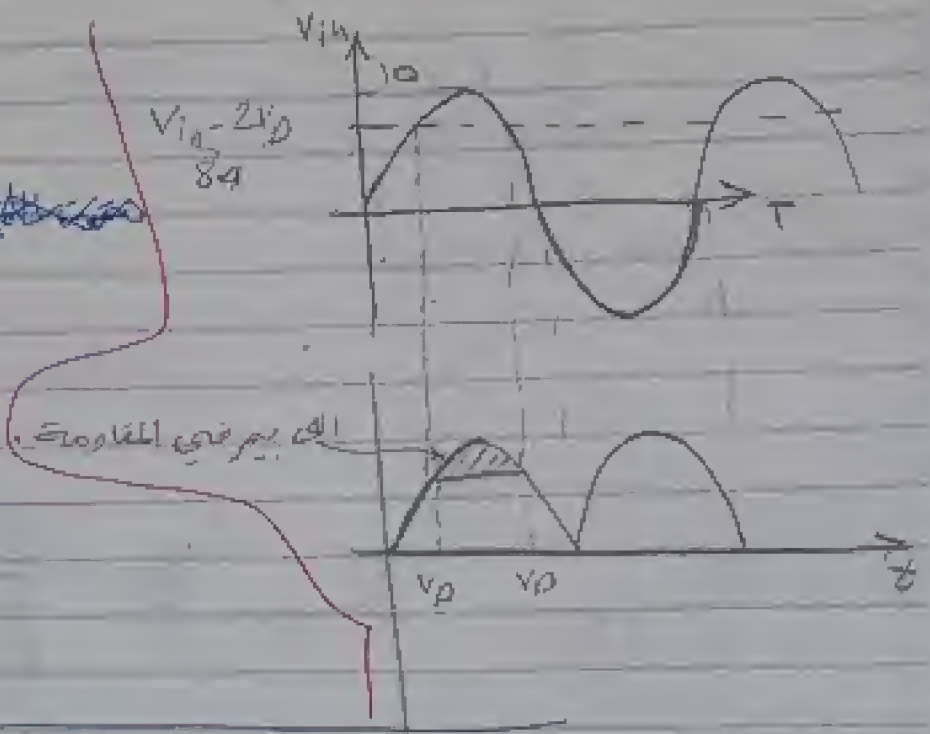
~~Voltage Regulation~~
Voltage Regulation




Regulation using diode.

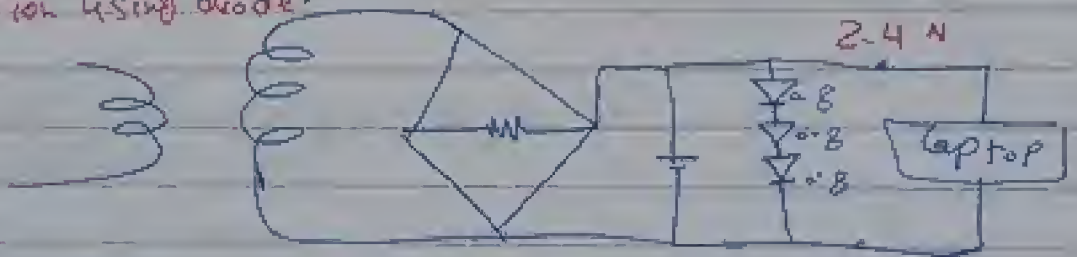

→ Line Voltage

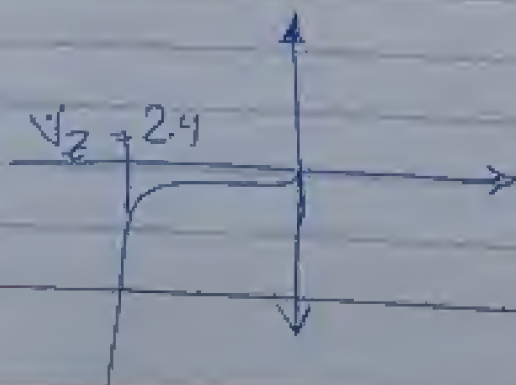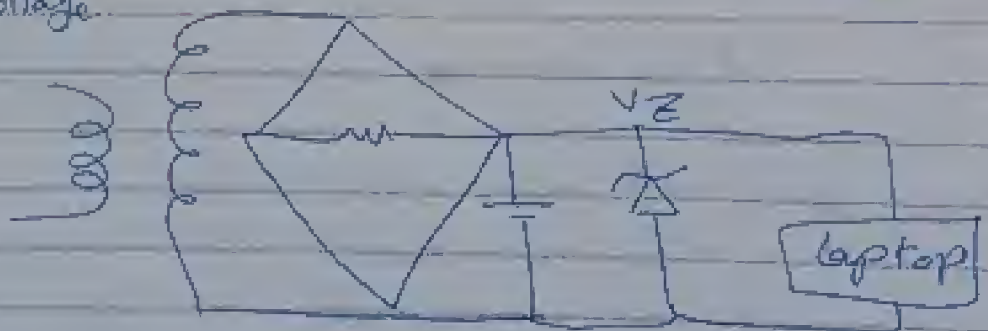


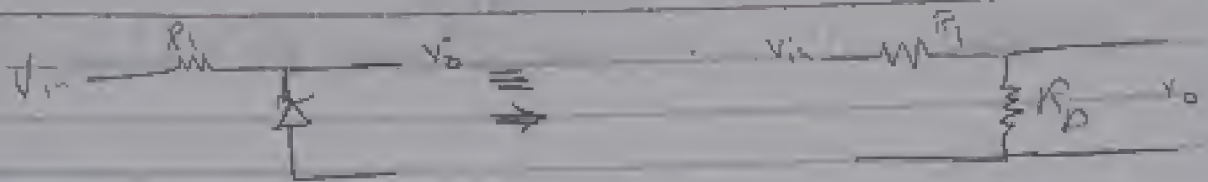

Line Regulation

$$V_o = V_{in} \left[\frac{R_D}{R_1 + R_D} \right]$$

Load Regulation

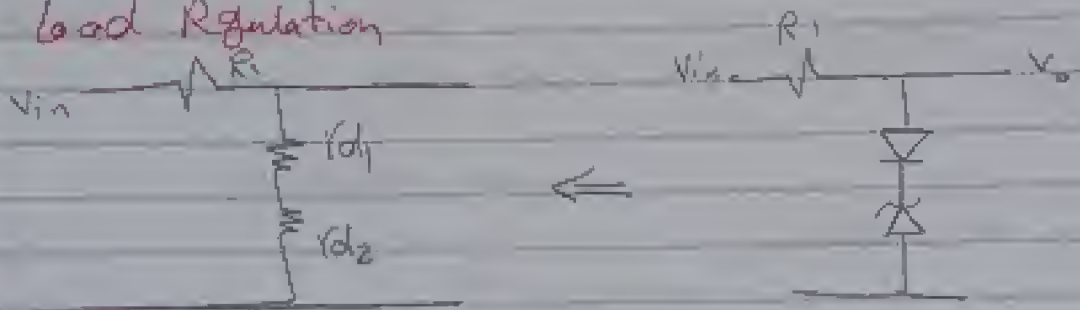

$$I_{D1} = \frac{V_{in} - V_{D1} - V_{D2}}{R_1 - 1k}$$

Diode $V_{th} = 26 mV$ $V_{th} = 26 mV$

$$r_{D1} = \frac{V_{th}}{I_{D1}} = \frac{26 mV}{I_{D1}}$$

Line Regulation

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{r_{D1} + r_{D2}}{R_1 + r_{D1} + r_{D2}} \rightarrow \text{if } \frac{V_o}{V_{in}} = 0.6$$


what it Meaning?

يعني $V_o = 0.6 V_{in}$ مثلاً لو الدخل التير بودر 10 فولت ، المخرج كيتغير مقدار 6 فولت
عنا يوزنه قيمة \rightarrow كتر بغيره لشان تقفل التغير في الفولت

$$V_o = \boxed{A_{vL}} V_{in}$$

لا بد ان A_{vL} يعتمد على R_{in} و R_{out} بالغير في هذا الجهد.
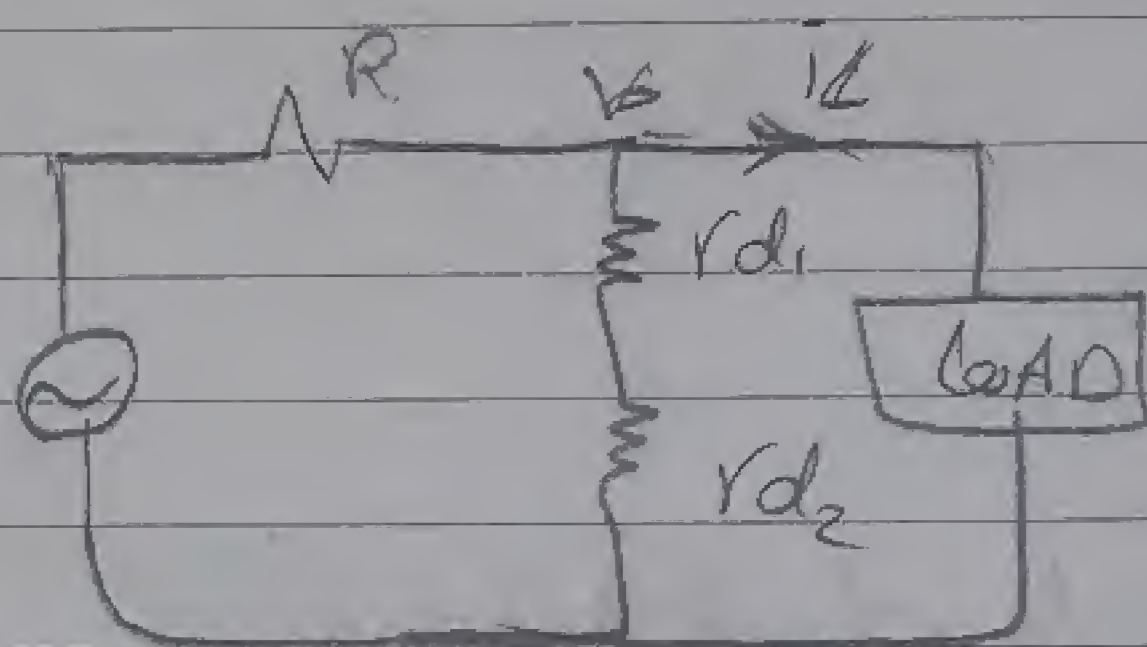
$$i_L = \frac{-V_{out}}{(r_{d1} + r_{d2}) \parallel R_1}$$



$$\frac{\Delta V_o}{\Delta i_L} = (r_{d1} + r_{d2}) \parallel R_1 = 6 \Omega \quad \text{if} \quad \frac{\Delta V_o}{\Delta i_L} = 6 \Omega$$

what it Meaning

$$\Delta V_o = 6 \Delta i_L$$

هو التغير

$$\text{if } \Delta i_L = 1 \text{ M.A} \quad \Delta V_o = 6 \times 1 \text{ M.A} = 6 \text{ M.V}$$

تغير Δi_L

تغير ΔV_o

Limiting Circuit

